 


Elektronik Labor 1

Vorbereitungsaufgaben:

1. Eingangskennlinie des Transistors BC547B
→ liegt als eigener Ausdruck vor

Schaltplan zur Bestimmung der Eingangskennlinie:



2. Wechselstrom Ersatzwiderstand für verschiedene Arbeitspunkte:

a) $U_{BE} = 660mV$:

$$r_{BE} = \frac{660,091mV - 659,926mV}{3,017\mu A - 2,999\mu A} = 9444\Omega \approx 9,4k\Omega$$

b) $U_{BE} = 680mV$

$$r_{BE} = \frac{680,143mV - 679,842mV}{6,162\mu A - 6,095\mu A} = 4478\Omega \approx 4,5k\Omega$$

c) $U_{BE} = 700mV$


$$r_{BE} = \frac{700,111mV - 699,894mV}{12,693\mu A - 12,590\mu A} = 2107\Omega \approx 2,1k\Omega$$

d) $U_{BE} = 720mV$

$$r_{BE} = \frac{720,134mV - 719,873mV}{26,485\mu A - 26,224\mu A} = 1000\Omega \approx 1k\Omega$$

 3. Bestimmung des Ausgangskennlinienfeldes
→ liegt als eigener Ausdruck vor

Schaltplan zur Bestimmung des Ausgangskennlinienfeldes:



Wechselstrom-Ersatzwiderstand für Arbeitspunkte:

a) $I_B = 20\mu A, U_{CE} = 7,5V$

$$r_{CE} = \frac{7,660V - 7,272V}{6,734mA - 6,698mA} = 10778\Omega = 10,8k\Omega$$

b) $I_B = 50\mu A, U_{CE} = 7,5V$

$$r_{CE} = \frac{7,631V - 7,233V}{16,062mA - 15,971mA} = 4374\Omega = 4,4k\Omega$$

c) $I_B = 100\mu A, U_{CE} = 7,5V$

$$r_{CE} = \frac{7,621V - 7,223V}{29,438mA - 29,269mA} = 2355\Omega = 2,4k\Omega$$

4.

$$U_{RC} = \frac{U_B}{2} = 5V \quad (U_{CESAT} \text{ wird vernachlässigt})$$

$$I_{CAG1} = \frac{U_B}{R_C} = \frac{10V}{680\Omega} = 14,7mA$$

➔ Ausdruck mit Arbeitsgerade liegt separat vor

➔ Arbeitspunkt bei

$$U_{CE} = \frac{U_B}{2} = 5V$$

$$I_C \approx 7,4mA$$

5.

$$I_B = 22,9\mu A \quad (\text{aus Stromsteuerkennlinie (liegt als Ausdruck vor) abgelesen})$$

$$\beta = \frac{7,4mA}{22,9\mu A} = 323,14$$

Aus Eingangskennlinie kann man U_{BE} bestimmen:

$$U_{BE} \approx 715mV$$

Basisspannungsteiler auslegen:

$$I_q + I_B = \frac{U_B - U_{BE}}{R_1} = \frac{10V - 715mV}{47k\Omega} = 197,6\mu A$$

$$I_q = (I_q + I_B) - I_B = 197,6\mu A - 22,9\mu A = 174,7\mu A$$

$$R_x = \frac{U_{BE}}{I_q} = \frac{715mV}{174,65\mu A} = 4093\Omega = 4,1k\Omega$$

6.

$$V_U = -\beta \cdot \frac{R_C \parallel r_{CE} \parallel R_L}{r_{BE}} \quad (R_L \text{ wird vernachlässigt})$$

$$r_{BE} = \frac{716,864mV - 713,051mV}{23,783\mu A - 20,689\mu A} = 1233\Omega = 1,2k\Omega$$

$$r_{CE} = \frac{5,324V - 4,735V}{8,1mA - 8,03mA} = 8414\Omega = 8,4k\Omega$$

$$V_U = -323,14 \cdot \frac{680\Omega \cdot 8,4k\Omega}{680\Omega + 8,4k\Omega} = -169,4$$

→ zur Bestimmung der Werte für r_{CE} wurde die Kennlinie für $I_B = 22,9\mu A$ im Ausgangskennlinienfeld hinzugefügt

$$r_e = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{BE}$$


$$\frac{1}{r_e} = \frac{1}{47k\Omega} + \frac{1}{2,9k\Omega} + \frac{1}{1,2k\Omega} \Rightarrow r_e = 834\Omega$$

$$r_a = r_{CE} \parallel R_C$$

$$r_a = \frac{8,4k\Omega \cdot 680\Omega}{8,4k\Omega + 680\Omega} = 629\Omega$$

7.


Schaltplan zur Prüfung von U_{RC} :

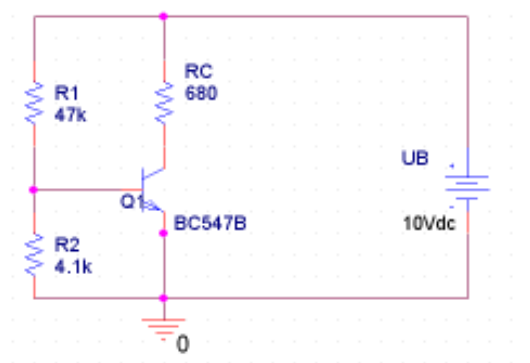

Spannung an $R_C \rightarrow U_{RC} = 4,97V \approx 5V$

→ Die Kurve von U_a liegt als eigener Ausdruck vor.

Schaltplan zur Bestimmung von U_a :

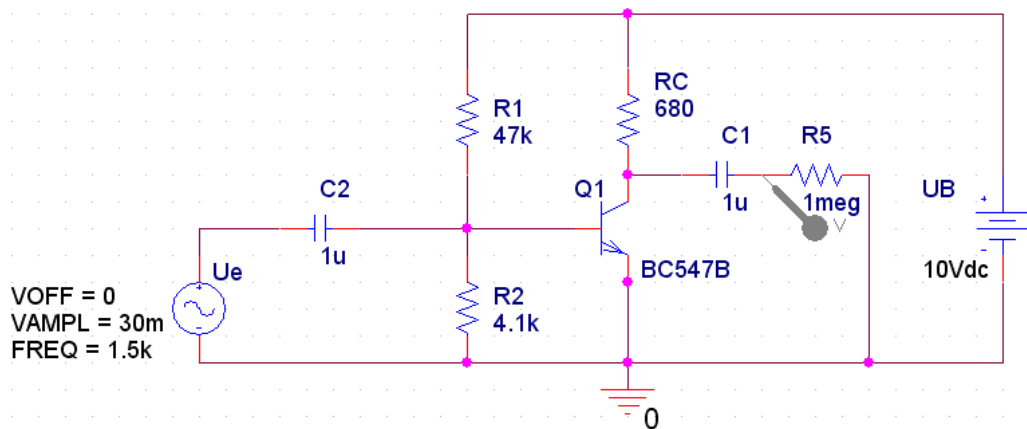

$$|V_v| = \frac{\Delta U_a}{\Delta U_e} = \frac{8,52V}{60mV} = 142$$

Regelt man die Amplitude hoch, so entstehen ab einer Amplitude von $U_e = 80mV$ die Verzerrungen, wenn die Kurve sich dem Wert von $U_a = 5V$ angenähert hat. Um die Verzerrungen zu zeigen, ist neben dem Simulationsergebnis für $U_e = 80mV$ auch die Kurve für $U_e = 100mV$ angehängt.