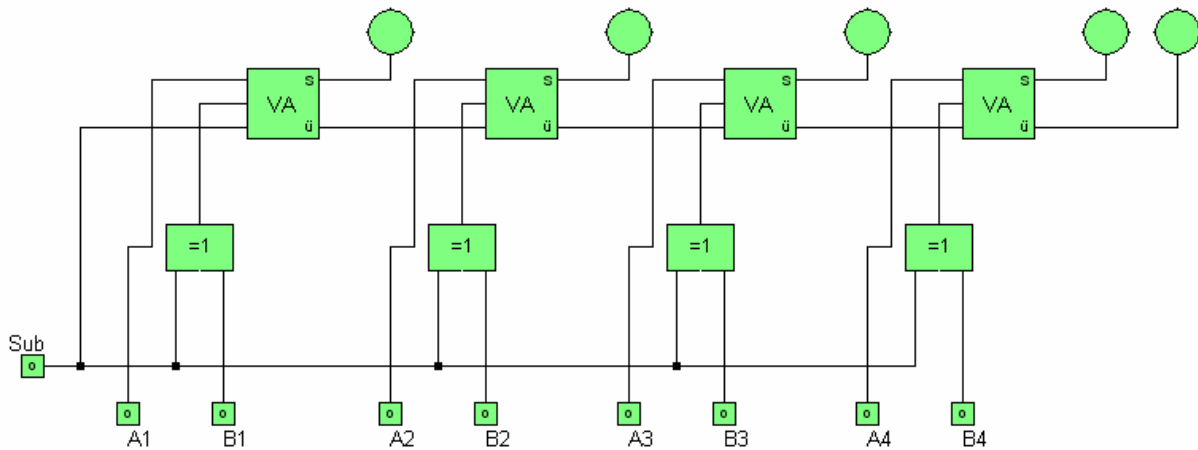


4-Bit Addierwerk (Ripple-Carry-Adder)




Weitere wichtige Schaltfunktionen

NAND (= NOT AND)

Funktionstabelle:

A	B	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Symbol:

 


Das NAND ist das negierte AND (UND).

NOR (=NOT OR)

Funktionstabelle:

A	B	$A+B$	$\overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Symbol:

 

Das NOR ist das negierte OR (ODER).

Vollständige Systeme

Mit AND, OR und NOR kann man jede beliebige Schaltfunktion realisieren
⇒ Vollständiges System

Mit NAND kann man ebenfalls jede beliebige Schaltfunktion realisieren
⇒ Vollständiges System


NOR ist ebenfalls ein vollständiges System

Beweis für NAND:

NICHT nur mit NAND

$$\overline{A} = \overline{A \cdot A} \quad (\text{Idempotenzgesetz})$$


Logikplan:

 

ODER nur mit NAND

$$\begin{aligned} A + B &= \overline{\overline{A + B}} \quad (\text{doppeltes Komplement}) \\ &= \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} \quad (\text{De Morgan}) \\ &= \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}} \end{aligned}$$


Logikplan:

 

UND nur mit NAND

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (A \cdot B) + (A \cdot B) \quad (\text{Idempotenzgesetz}) \\ &= \overline{\overline{(A \cdot B) + (A \cdot B)}} \quad (\text{doppeltes Komplement}) \\ &= \overline{\overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot B}}} \quad (\text{De Morgan}) \end{aligned}$$

Logikplan:

 


Funktion in DNF umwandeln in Funktion nur mit NAND

$$\begin{aligned}y &= (A \cdot (B \cdot \bar{C})) + (A \cdot C) \\ &= \overline{\overline{(A \cdot (B \cdot \bar{C})) + (A \cdot C)}} \\ &= \overline{\bar{A} \cdot \overline{(B \cdot \bar{C})} \cdot \overline{(A \cdot C)}}\end{aligned}$$

RS-Flipflop

- aufgebaut aus zwei kreuzgekoppelten NOR (oder NAND) Gattern
- Setz und Rücksetzeingang

Logikplan:

 

Fallunterscheidung:

$$S = 1; R = 0 \rightarrow P = 0; Q = 1$$

$$S = 0; R = 1 \rightarrow P = 1; Q = 0$$

$$S = 0; R = 0; Q = 1 \rightarrow P = 0; Q = 1$$

$$S = 0; R = 0; Q = 0 \rightarrow P = 1; Q = 0$$

Q ist der gespeicherte Binärwert. Am Anschluss P kann der Wert von Q invertiert abgegriffen werden. Man bezeichnet den Anschluss deshalb auch mit \bar{Q} .

$$S = 1; R = 1 \rightarrow P = 0; Q = 0, \text{ d.h. } P = \bar{Q} \text{ ist verletzt.}$$

→ Diese Situation ist **verboten**, weil sie so nicht definiert ist!

Funktionstabelle RS-FF

Eingangsvariable		Zustandsvariable		Ausgangsvariable	
S	R	Q	P	Q ⁺	P ⁺
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	x	x
1	1	1	0	x	x

Q, P = aktueller Zustand

Q⁺, P⁺ = neuer Zustand

Die ersten beiden Zeilen zeigen die Speicherfunktion:

Liegt kein Wert an, so wird der aktuelle Wert beibehalten

Die dritte und vierte Zeile zeigen die Setzfunktion:

Liegt bei Q eine 1 an, wird sie in den Speicher geschrieben.

Die fünfte und sechste Zeile zeigen die Rücksetzfunktion:

Liegt bei R eine 1 an, wird Q auf 0 gesetzt.

Die letzten beiden Zeilen zeigen die unzulässige Einstellung, wenn an beiden Eingängen eine 1 anliegt. Für diese Einstellung werden auf Grund der Nicht-Zulässigkeit in der Funktionstabelle „don't cares“ gesetzt.

Weil bei bestimmungsgemäßen Betrieb immer $P = Q$ gilt, wird nachfolgend nur noch Q aufgeführt.

Q ist der gespeicherte Zustand.

Funktionstabelle des RS - FF (nur noch mit Q als Zustand)


S	R	Q	Q ⁺
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	1	0
1	1	0	x
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	x

KV – Diagramm:

	A			
	0	1	x (1)	0
B	1	1	x (1)	0
	C			

$$Q^+ = S + (Q \cdot \bar{R}) \quad (\text{charakteristische Gleichung des RS – FF})$$

Logikplan:

 

Zeichenerklärung:

Die erstellten Logikpläne haben einige neue Schaltzeichen, die hier kurz erklärt werden.

1) Schalter: Gibt entweder eine 0 oder 1 auf die angeschlossene Leitung aus.



2) LED: Zeigt auch AUS oder AN den Zustand der Ausgangsvariablen an.

